


Seg-7 Decoder

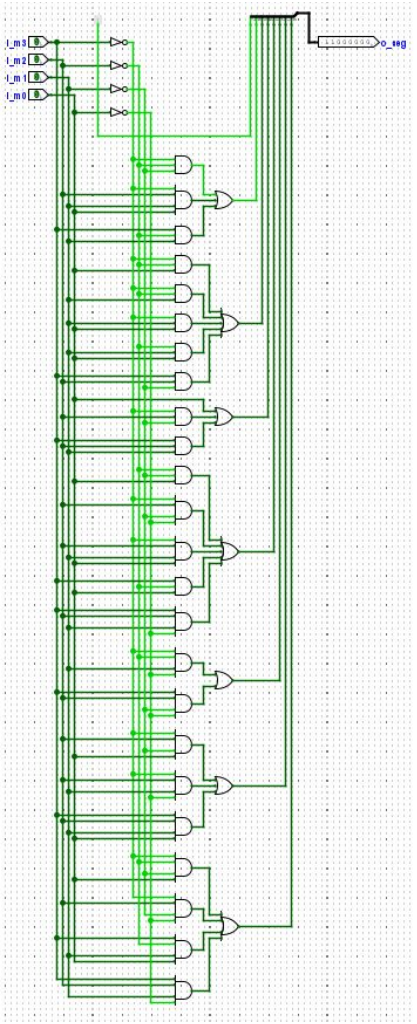


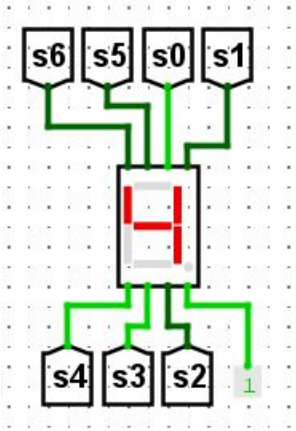

0100

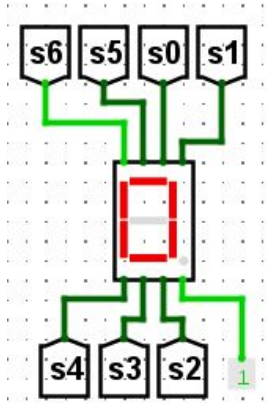


1010

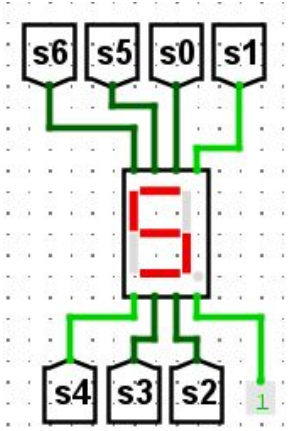

1111

i_m3	i_m2	i_m1	i_m0	o_seg[7..0]
0	0	0	0	1 1 0 0 0 0 0 0
0	0	0	1	1 1 1 1 1 0 0 1
0	0	1	0	1 0 1 0 0 1 0 0
0	0	1	1	1 0 1 1 0 0 0 0
0	1	0	0	1 0 0 1 1 0 0 1
0	1	0	1	1 0 0 1 0 0 1 0
0	1	1	0	1 0 0 0 0 0 1 0
0	1	1	1	1 1 1 1 1 0 0 0
1	0	0	0	1 0 0 0 0 0 0 0
1	0	0	1	1 0 0 1 1 0 0 0
1	0	1	0	1 1 0 0 0 0 0 0
1	0	1	1	1 1 1 1 1 0 0 1
1	1	0	0	1 0 1 0 0 1 0 0
1	1	0	1	1 0 1 1 0 0 0 0
1	1	1	0	1 0 0 1 1 0 0 1
1	1	1	1	1 0 0 1 0 0 1 0


CIRCUIT B

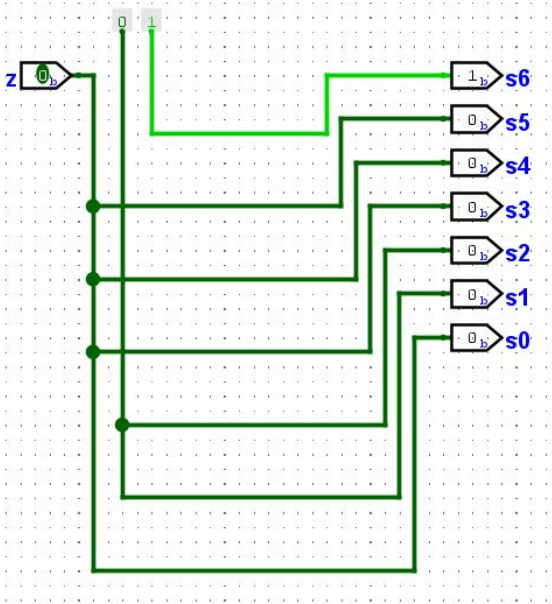

2 of 2 rows shown

z	s6	s5	s4	s3	s2	s1	s0
0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1


COMPARATOR

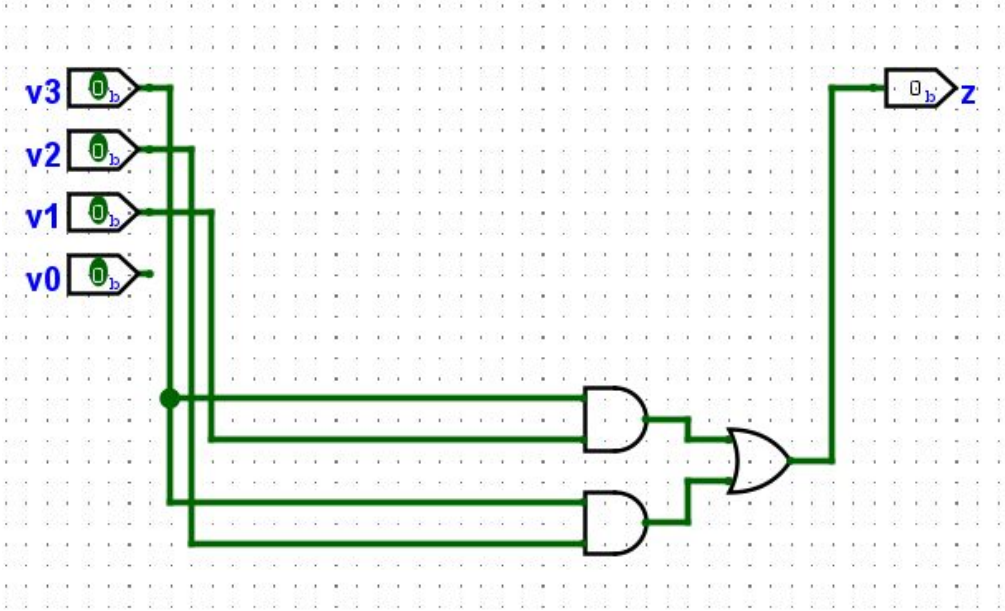

16 of 16 rows shown

v3	v2	v1	v0	z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

BINARY TO HEX

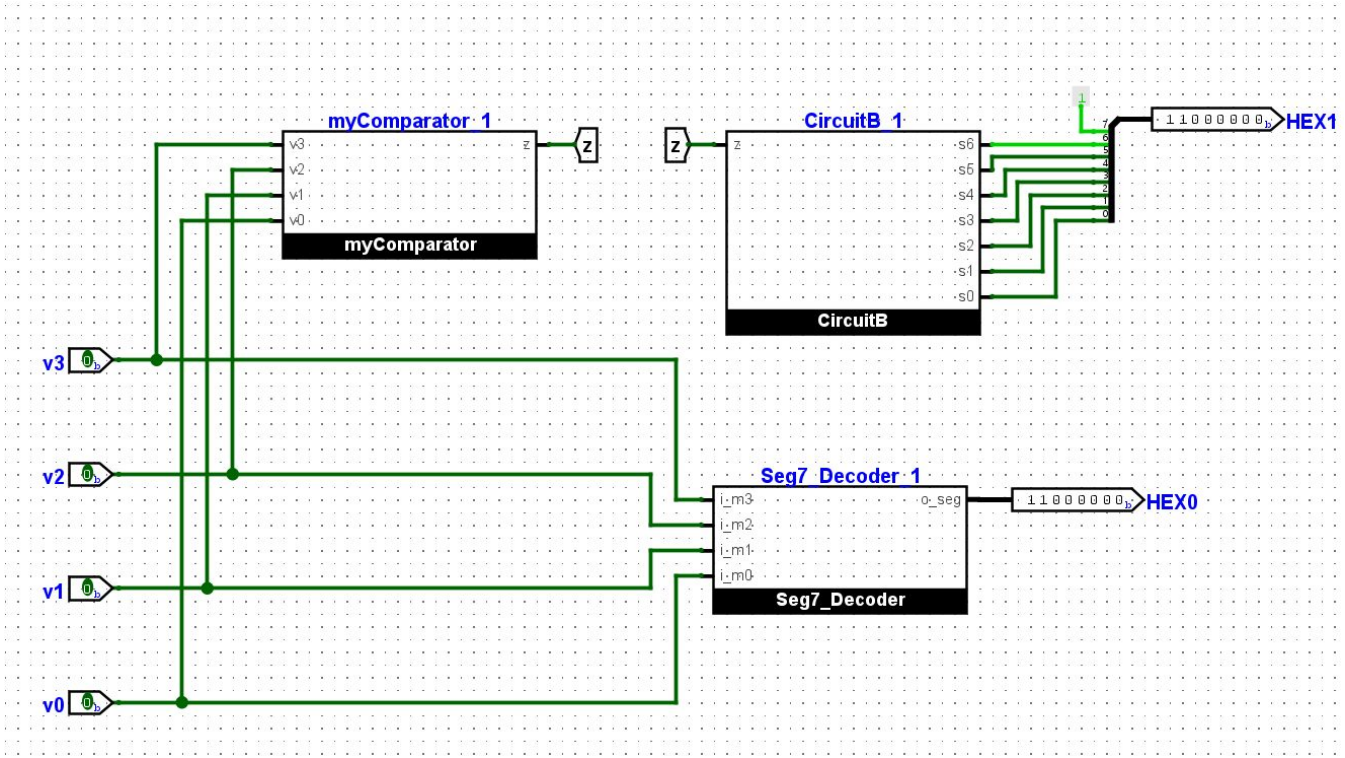
myComparator_1
v3
v2
v1
v0
z
myComparator
CircuitB_1
z
s6
s5
s4
s3
s2
s1
s0
CircuitB
11000000b
HEX1
v3
v2
v1
v0
Seg7_Decoder_1
i_m3
i_m2
i_m1
i_m0
o_seg
Seg7_Decoder
11000000b
HEX0